

实验报告

智能 1601

陈一嘉

201608010125

一、实验内容



设计一个执行 RISC-V 的基本整数指令集 RV32I 的单周期 CPU

二、实验要求

- 1、硬件设计采用 VHDL 或 Verilog 语言，软件设计采用 C/C++或 SystemC 语言，其它语言例如 Chisel、MyHDL 等也可选。
- 2、实验报告采用 markdown 语言，或者直接上传 PDF 文档
- 3、实验最终提交所有代码和文档

三、CPU 指令集

Instruction	Constraints	Code Points	Purpose
LUI	$rd=x0$	2^{20}	<i>Reserved for future standard use</i>
AUIPC	$rd=x0$	2^{20}	
ADDI	$rd=x0$, and either $rs1 \neq x0$ or $imm \neq 0$	$2^{17} - 1$	
ANDI	$rd=x0$	2^{17}	
ORI	$rd=x0$	2^{17}	
XORI	$rd=x0$	2^{17}	
ADDIW	$rd=x0$	2^{17}	
ADD	$rd=x0$	2^{10}	
SUB	$rd=x0$	2^{10}	
AND	$rd=x0$	2^{10}	
OR	$rd=x0$	2^{10}	
XOR	$rd=x0$	2^{10}	
SLL	$rd=x0$	2^{10}	
SRL	$rd=x0$	2^{10}	
SRA	$rd=x0$	2^{10}	
ADDW	$rd=x0$	2^{10}	
SUBW	$rd=x0$	2^{10}	
SLLW	$rd=x0$	2^{10}	
SRLW	$rd=x0$	2^{10}	
SRAW	$rd=x0$	2^{10}	
FENCE	$pred=0$ or $succ=0$	$2^5 - 1$	
SLTI	$rd=x0$	2^{17}	<i>Reserved for custom use</i>
SLTIU	$rd=x0$	2^{17}	
SLLI	$rd=x0$	2^{11}	
SRLI	$rd=x0$	2^{11}	
SRAI	$rd=x0$	2^{11}	
SLLIW	$rd=x0$	2^{10}	
SRLIW	$rd=x0$	2^{10}	
SRAIW	$rd=x0$	2^{10}	
SLT	$rd=x0$	2^{10}	

  



Register operand				
Instruction	rd	rs1	read CSR?	write CSR?
CSRRW	x0	-	no	yes
CSRRW	!x0	-	yes	yes
CSRRS/C	-	x0	yes	no
CSRRS/C	-	!x0	yes	yes
Immediate operand				
Instruction	rd	uimm	read CSR?	write CSR?
CSRRWI	x0	-	no	yes
CSRRWI	!x0	-	yes	yes
CSRRS/CI	-	0	yes	no
CSRRS/CI	-	!0	yes	yes

指令类型：

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0	
funct7				rs2		rs1	funct3		rd			opcode			R-type
imm[11:0]						rs1	funct3		rd			opcode			I-type
imm[11:5]				rs2		rs1	funct3		imm[4:0]			opcode			S-type
imm[12]	imm[10:5]			rs2		rs1	funct3		imm[4:1]	imm[11]		opcode			B-type
imm[31:12]									rd			opcode			U-type
imm[20]	imm[10:1]				imm[11]	imm[19:12]			rd			opcode			J-type

四、实验过程

参考手册给出的 datapath，整体框架如下：

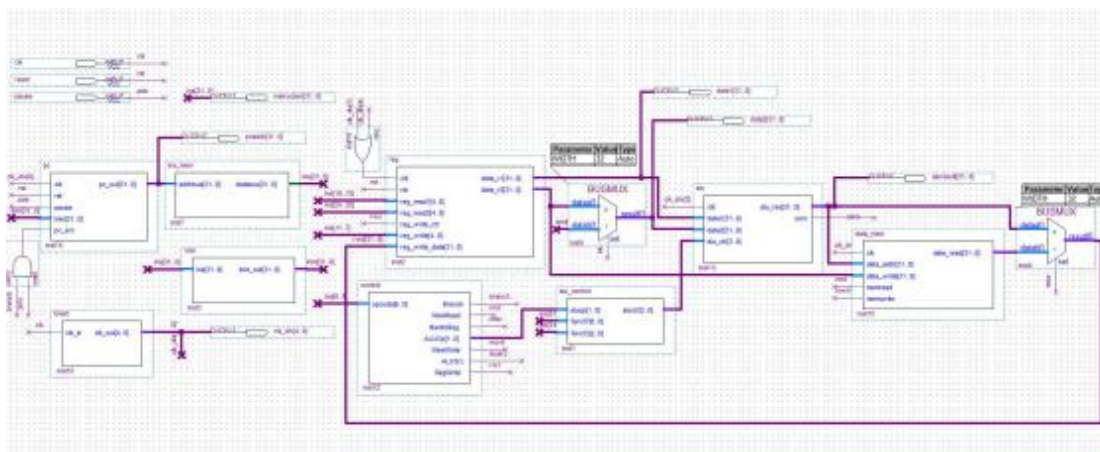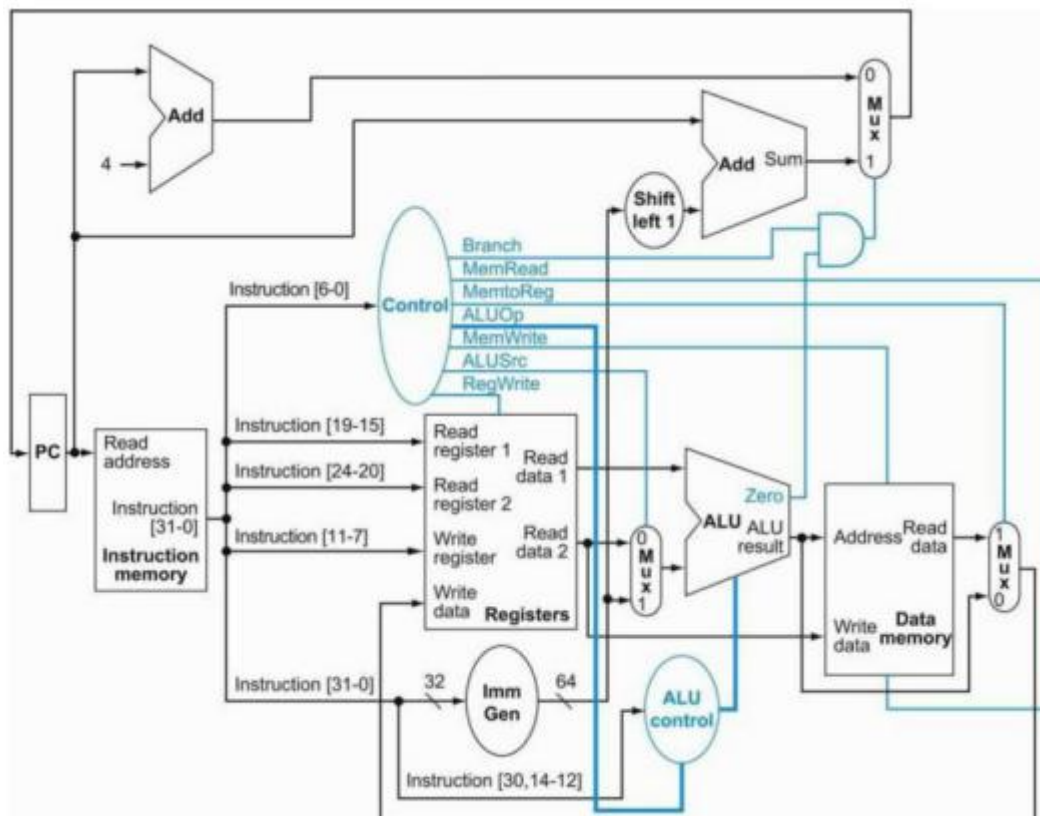

手册中说了流水线 CPU 有 5 个步骤：取指令-译码-执行-访存-写回，是将 clk 分为了 5 分时来循环执行这 5 个步骤的：


```

entity time5 is
port(
    clk_in:in std_logic;
    clk_out:out std_logic_vector(4 downto 0)
);
end time5;

architecture bhv of time5 is
signal temp:std_logic_vector(4 downto 0):="10000";
begin
    t0:process(clk_in)
    begin
        if(rising_edge(clk_in)) then
            if temp="10000" then
                temp<="00001";
            else
                temp <= temp(3 downto 0) & '0';
            end if;
        end if;
    end process;
    clk_out <= temp;
end ;

```

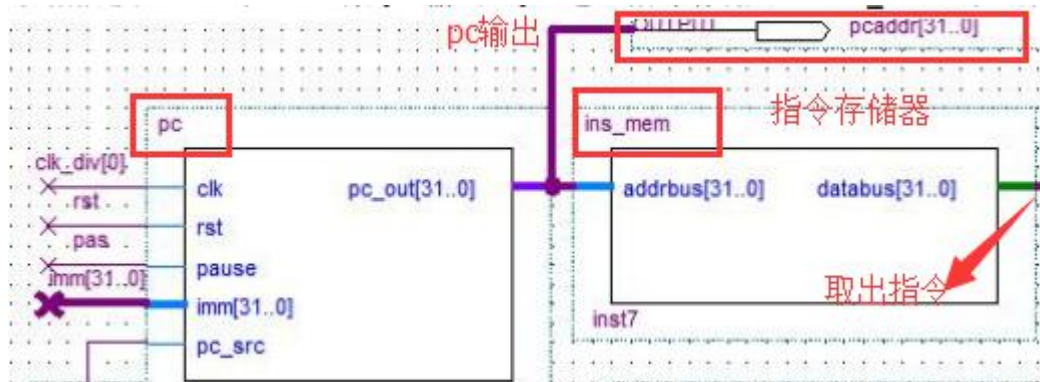
(1) 取指 clk1: 产生一条 pc 输出，pc 进入指令存储器 (ins_mem) 取出指令。



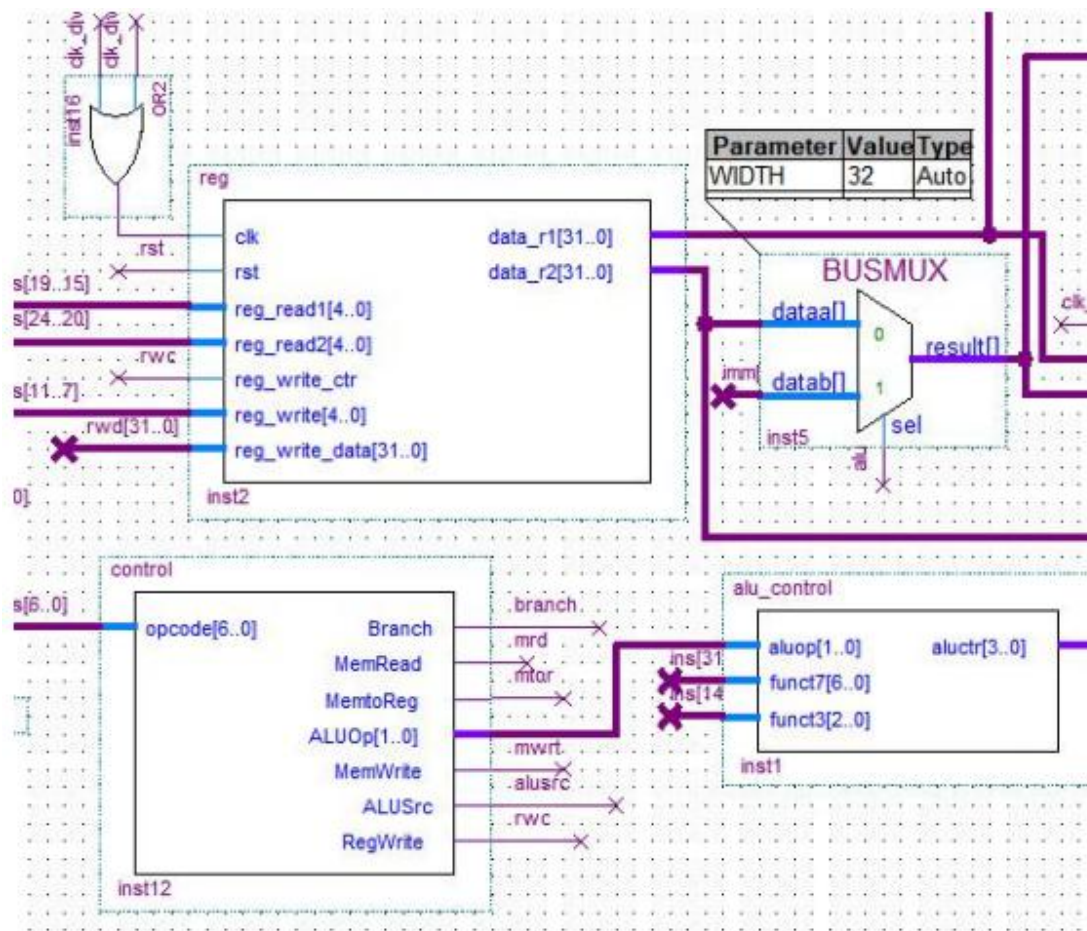
(2) 译码 clk2:

指令取出来后，指令进入 2 个部分：


- ① imm (立即数产生器) 根据指令类型生成相应立即数。
- ② 同时指令还进入 control (控制器) 产生控制信号。




(3) 执行 clk3: 上升沿产生 alu 结果

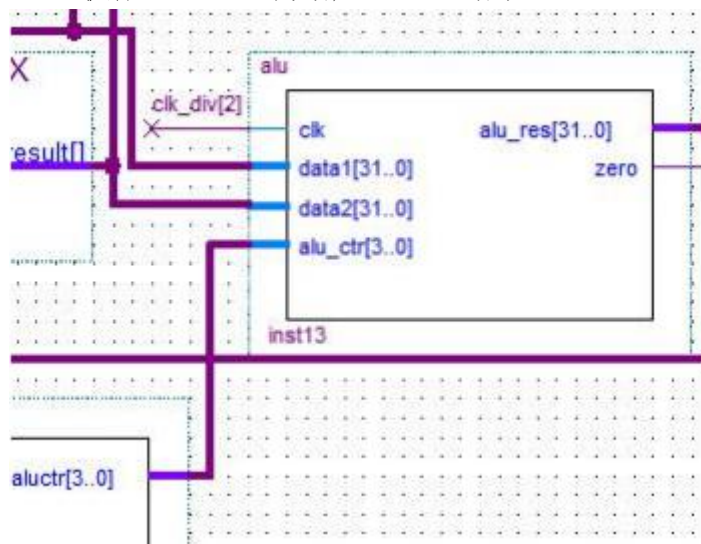

(4) 访存:

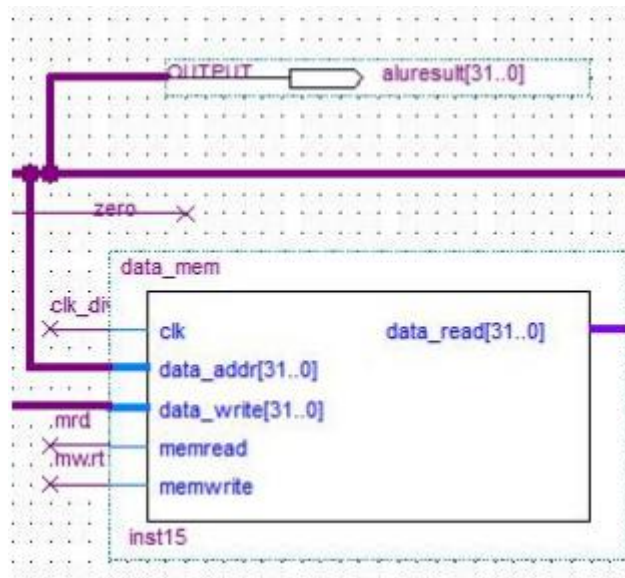

(5) 写回:

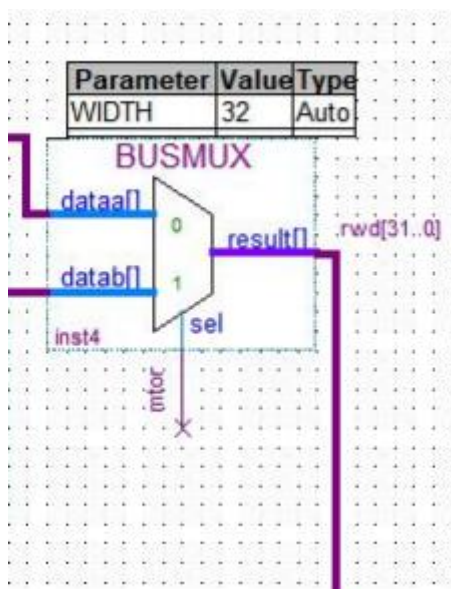


五、测试样例

➤ ADD 指令


00000000 00010 00001 000 00011 0110011

rs1 与 rs2 相加，存到寄存器 x3

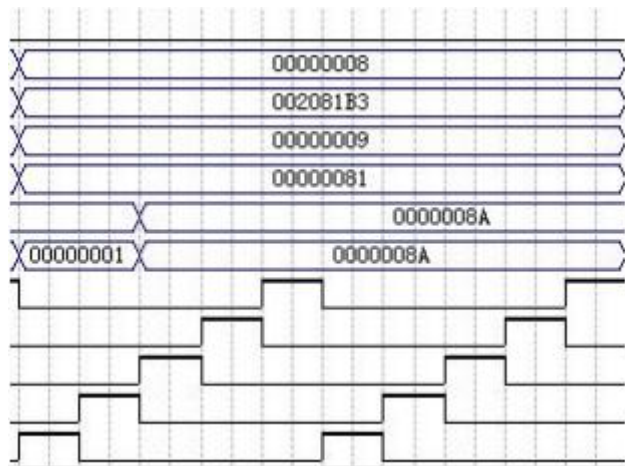


➤ LB 指令

000000000000 00000 000 00001 0000011

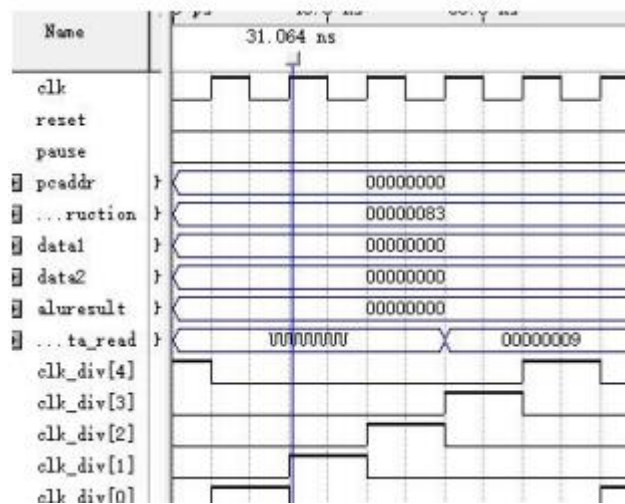


➤ LBU


0000000000001 00000 100 00010 0000011

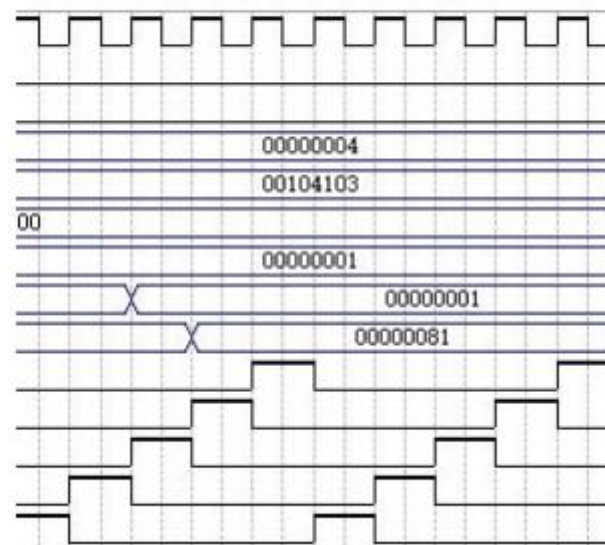

 
```
00000000 00000000 0001 00001 0110111
r1=00000000 00000000 00010000 00000000
```



000000000000 00000 001 00001 0000011

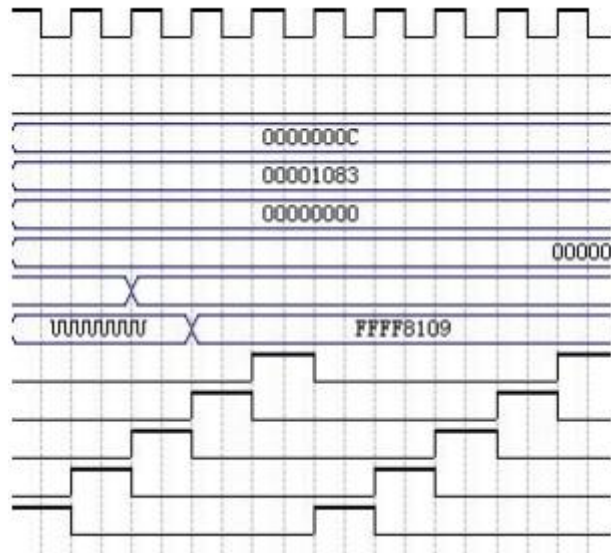

感觉挺有难度的，一开始对于指令非常不熟悉，看手册也像看天书一样，然后就慢慢读，慢慢积累，逐渐好了一些。然后回想大二设计 CPU 时的过程，几个模块大致分了一下，着手每个模块每个模块的写。然后过程中贯穿“一切以指令出发”。也遇到了一些问题，有找同学帮忙解决，也有自己思考。最后总算勉强完成，但是没有对每条指令都测试。希望有时间能在后面对整个过程再完善一下。