

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY

课程实验报告

课程名称：微处理器设计

学生姓名：李叙庆

学生学号：201608010515



专业班级：计科 1605

实验任务

完成一个执行 RISC-V 的基本整数指令集 RV32I 的 CPU 设计（单周期实现）

实验流程

一、参考设计手册给出的 datapath，连好的整体框架。

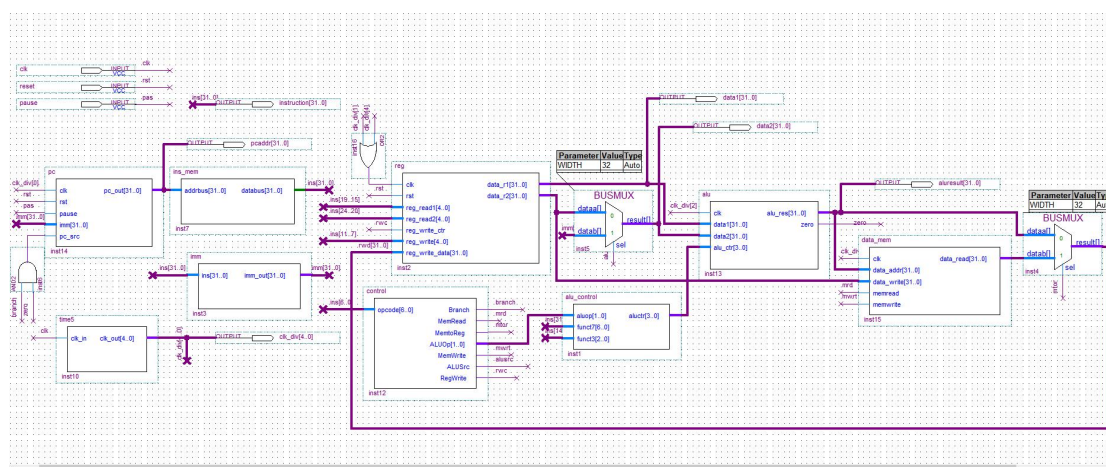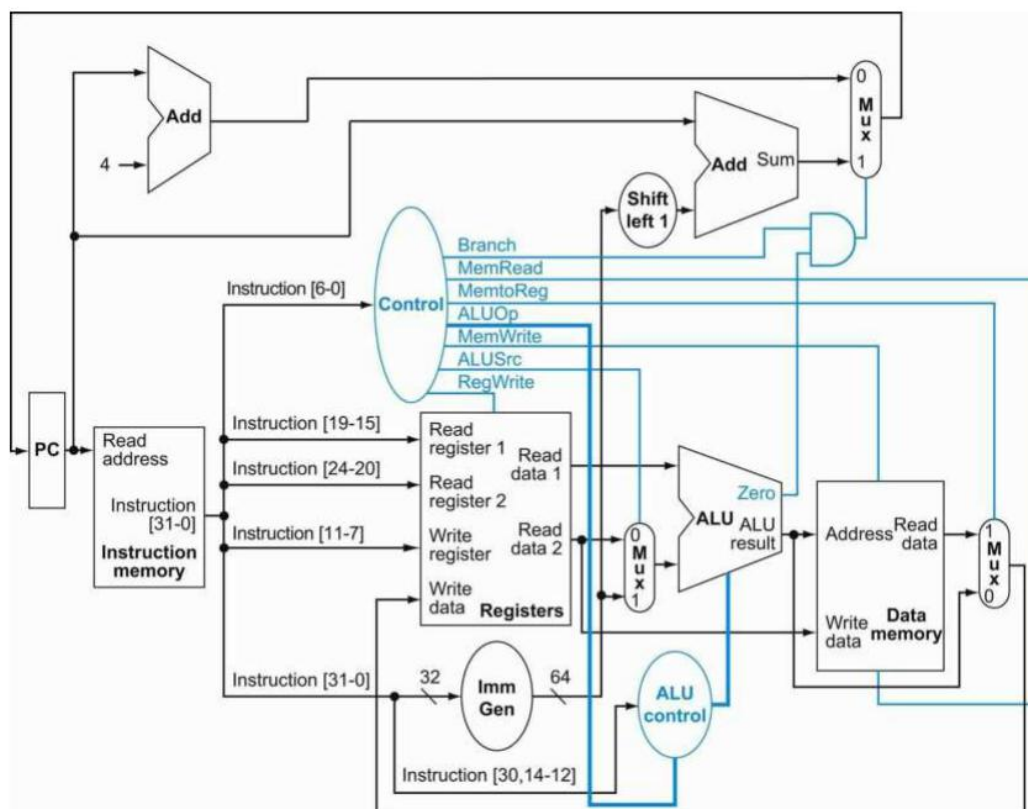

五个模块：


Clk5 分时模块：按照手册的 5 级流水线设计单周期 cpu，把 clk 分为 5 分时。每 5 个 clk 循环执行：取指令，译码，执行，访存，写回。

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;


entity time5 is
port(
  clk_in:in std_logic;
  clk_out:out std_logic_vector(4 downto 0)
);
end time5;

architecture bhv of time5 is
  signal temp:std_logic_vector(4 downto 0):="10000";
begin
  t0:process(clk_in)
  begin
    if(rising_edge(clk_in)) then
      if temp="10000" then
        temp<="00001";
      else
        temp <= temp(3 downto 0) & '0';
      end if;
    end if;
  end process;
  clk_out <= temp;
end ;
```

仿真结果

 

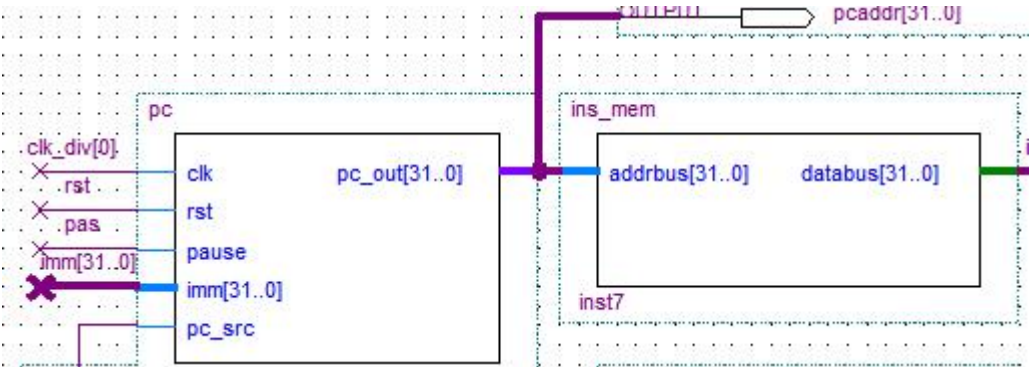取指阶段 clk1：产生一条 pc 输出，pc 进入指令存储器（ins_mem）取出指令。



译码阶段 clk2:

其实在指令取出来后，指令进入 2 个部分：

一个是 imm（立即数产生器）根据指令类型生成相应立即数。

另一个，同时指令还进入 control（控制器）产生控制信号：

Branch: branch=1 则下一条 pc 地址要跳转，branch=0 则下一条 pc 选择 pc+4.

MemRead: 等于 1 则是要从数据存储器读取数据（load）


MemtoReg: 等于 1 则是选择从存储器出来的数据写入到寄存器，0 则是 alu 计算的结果

ALUOp: 进入 alu_control 器件，与 funct7 和 funct3 一同控制 alu 运算规则。


MemWrite: 数据存储器写入数据控制，1 允许写入

ALUSrc: 进入 alu 的数据来源，等于 0 选择寄存器出来的数，等于 1 选择产生的立即数。


RegWrite: 寄存器写入控制信号，1 写入有效

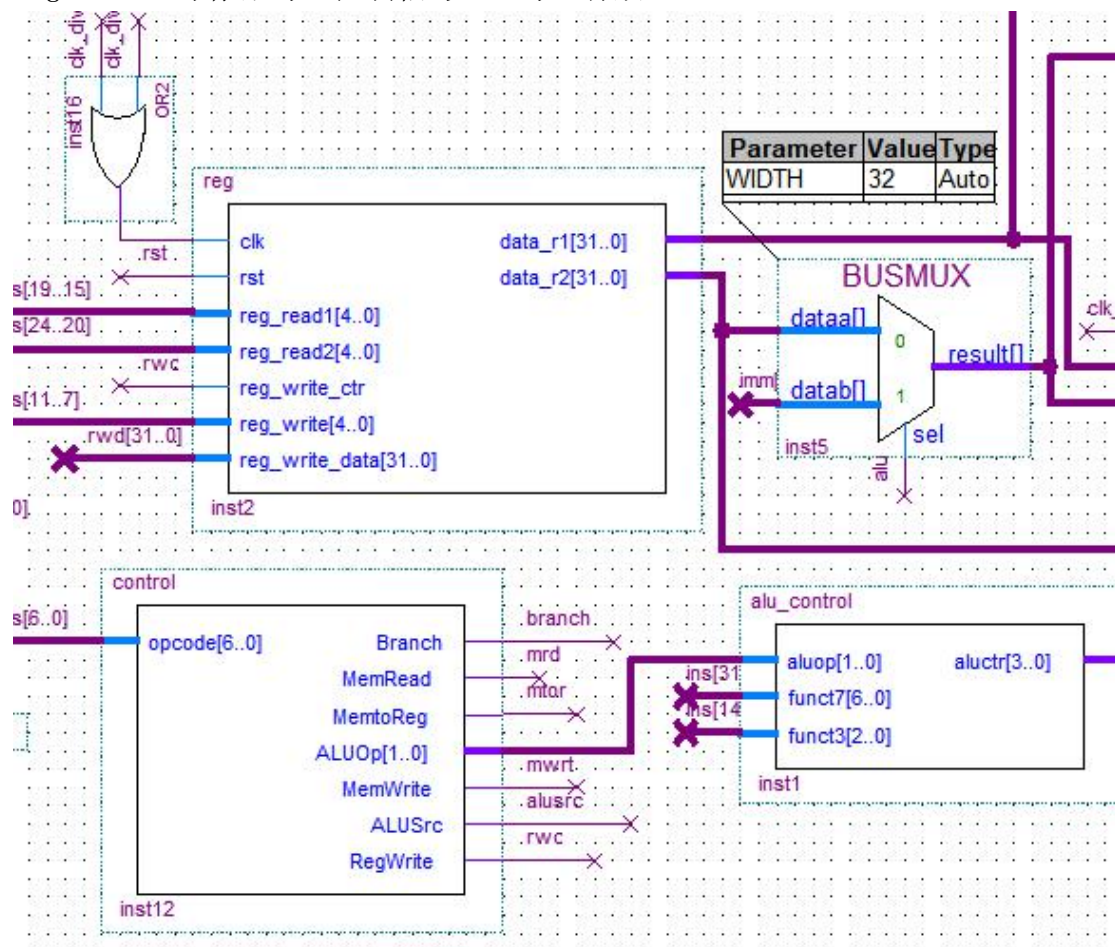


执行阶段（clk3 上升沿产生 alu 结果输出）：

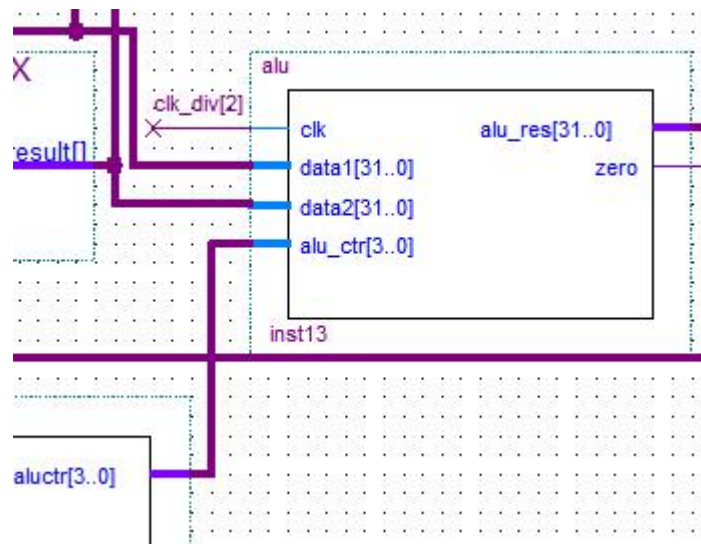

访问存储器阶段:

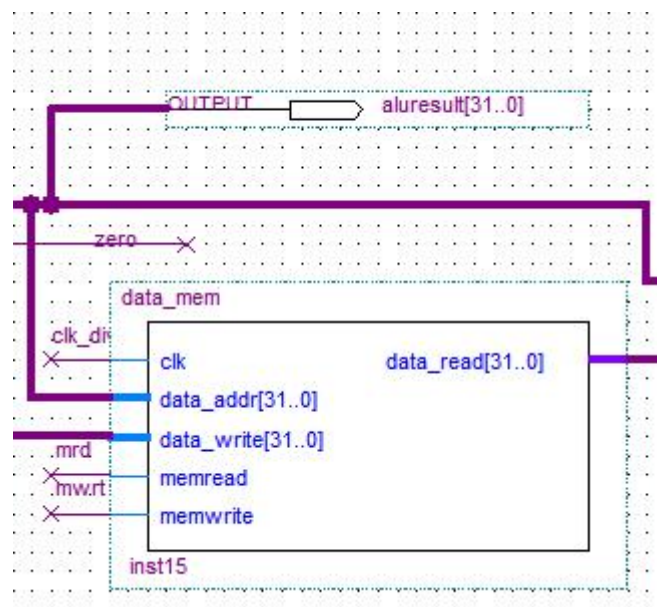

写回阶段:

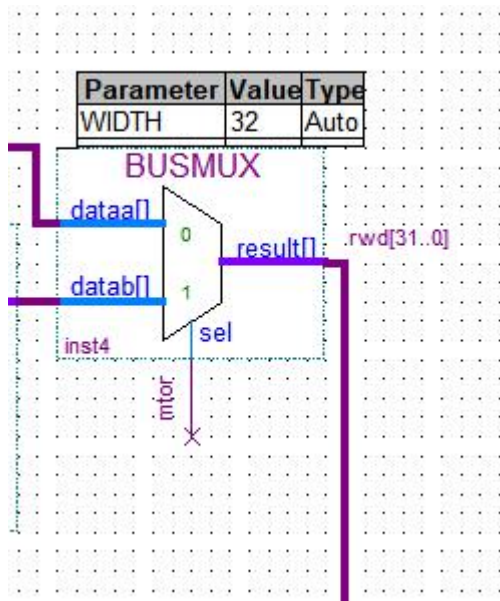


测试样例：

LUI x1, 0x1

00000000 00000000 0001 00001 0110111

r1=00000000 00000000 00010000 00000000

测试结果

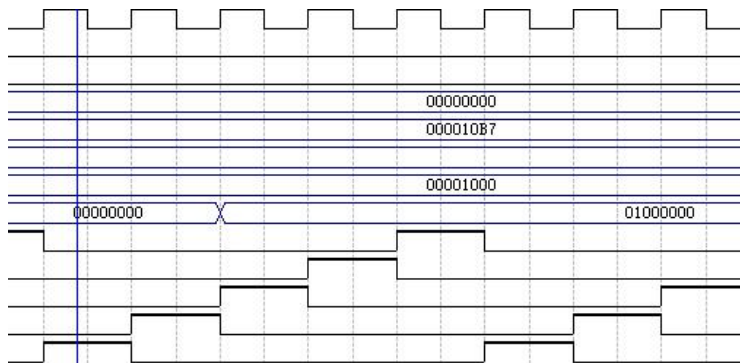

LB

0000000000000 00000 000 00001 0000011

Imm rsl fc3 rd op


加载存储位置 0 的 8bit 有符号数到寄存器 1 中

```

→type memtype is array(natural range<>)
→signal memdata: memtype(1023 downto 0)
→→0 => X"09",
→→1 => X"81",
→→2 => X"01",
→→3 => X"80",
→→


```


结果是 9

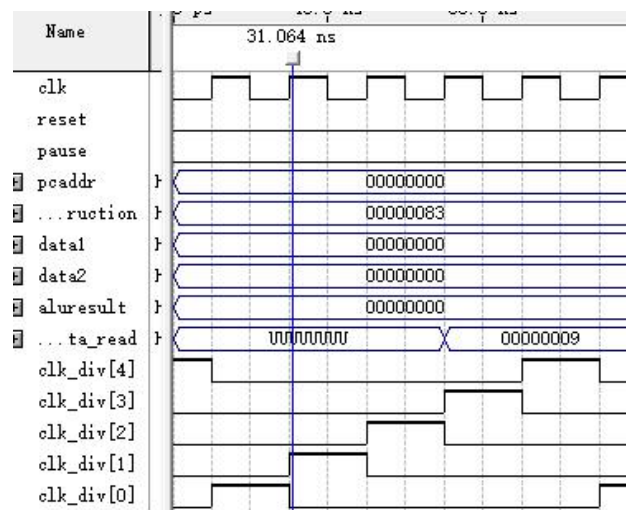

LBU	rs1	funct3	rd	op
0000000000001	00000	100	00010	0000011
Imm	rs1	funct3	rd	op
0+1=0 地址读取 8bit 无符号			dao	寄存器 2

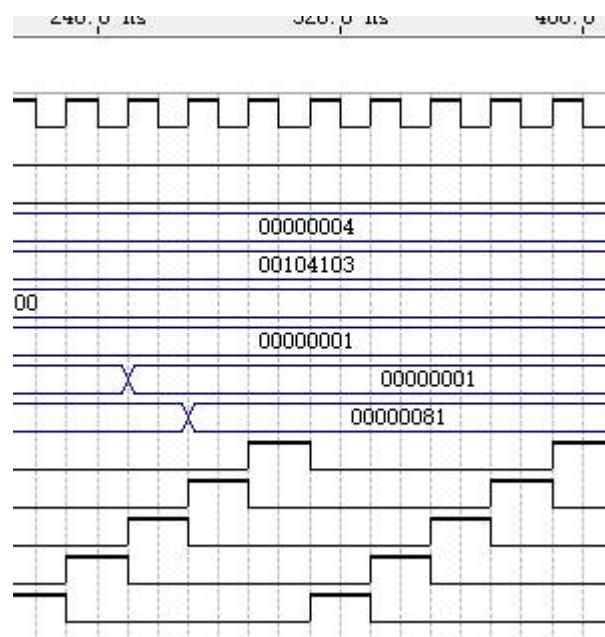
```
→ type memtype is array(natural range<>)
→ signal memdata: memtype(1023 downto 0);
→ ———→ 0 => X"09",
→ ———→ 1 => X"81",
→ ———→ 2 => X"01",
→ ———→ 3 => X"80",
→ ———→
```



ADD 指令

0000000 00010 00001 000 00011 0110011

rs1 与 rs2 相加，存到寄存器 x3

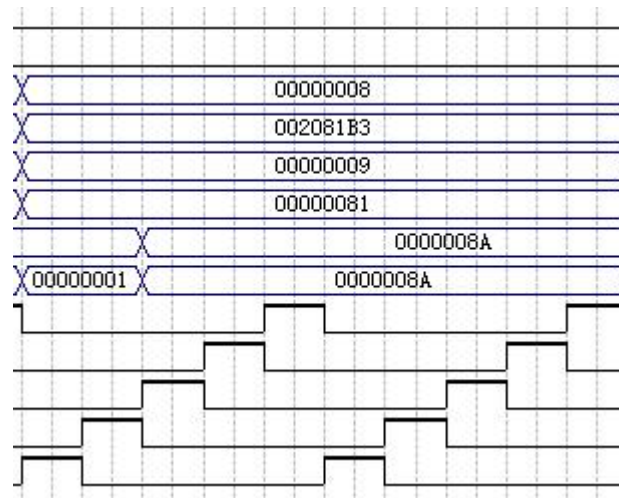


有符号扩展的例子：

LH 16bit signed

0000000000000 00000 001 00001 0000011

Imm rs1 fc3 rd op

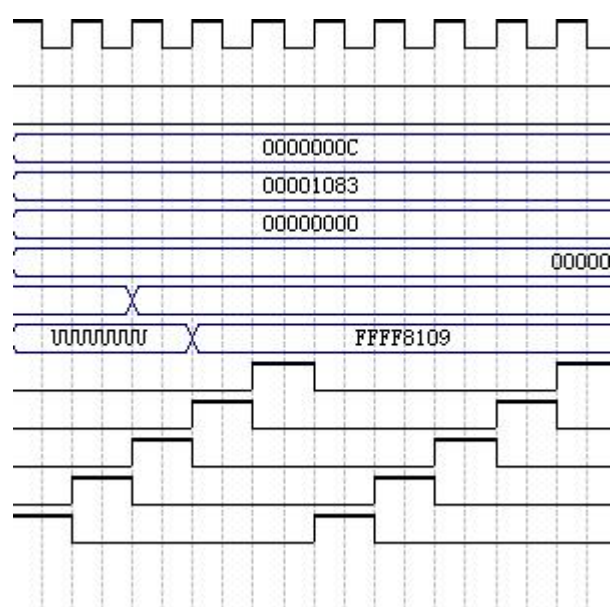


可见上述指令基本正确：

实验总结：

这次小学期有四个星期。

在第一个星期，我基本都是在看指令，觉得好多内容，又一时难以理解。同时看了老师的 sample 代码有很多名字看不懂，第一周基本是去读这些内容。

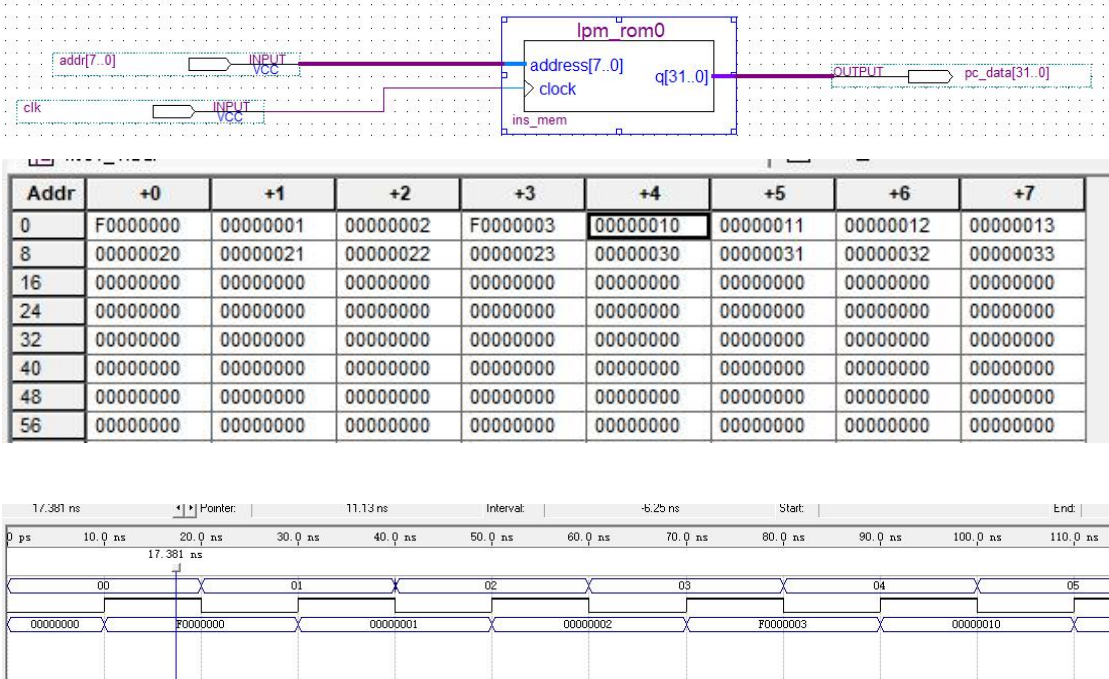第二个星期，开始翻译手册的内容，慢慢读懂了他的 datapath 建立过程，以及各个模块间的联系。然后似乎想起一句话“一切从指令出发”，我就从指令模块开始写，库里的 lpm_rom 模块的地址宽度超过 8 位后编译报错，可能这么大地址空间的仿真太消耗资源。然后我按老师代码用 vhdl 写了一个 32 位的模块（其实不需要，就用 lpm_ram 模块，然后地址线低 8 位连上就可以了，见下图）。然后写 pc 模块，慢慢找到自信。这周基本完成一半的 datapath



第三、四周，经过之前的积累，对指令更加熟悉了。开始进行最重要的 alu 模块和指令控制模块的编写。这里的妙处在把指令用到相同逻辑运算产生相同的控制信号，比如，add 和 addi，alu 的控制信号相同都是进行加法操作，而不同在 alu 接受的数据输入不同，add 是 2 个来自寄存器的，addi 有一个来自立即数模块根据指令格式事先生成好的。Alu 只管计算就好。

最终勉强完成，约 37 指令理论上的译码执行都写好了，测试没有全部进行，可留个学弟学妹解决嘻嘻。